
Introdução à Arquitetura de Computadores

Os Blocos Combinatórios Básicos Circuitos Sequenciais e Máquinas de Estados

Pedro M. Lavrador

Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática
Universidade de Aveiro
plavrador@ua.pt

1

Índice

- Os Blocos Combinatórios Básicos.
 - *Multiplexers*
 - Descodificadores
 - Somadores
- Circuitos Sequenciais
 - Latch R-S e Flip-Flops tipo D
 - Registos e Memórias
 - Máquinas e diagramas de estado

2


Índice

- Os Blocos Combinatórios Básicos.
 - Multiplexers
 - Descodificadores
 - Somadores
- Circuitos Sequenciais
 - Latch R-S e Flip-Flops tipo D
 - Registos e Memórias
 - Máquinas e diagramas de estado

3

Multiplexer

 - Um Multiplexer (multiplexador) ou Mux é um circuito com N entradas de dados e 1 saída, e com $\log_2 N$ entradas de seleção que especificam qual das entradas liga à saída.
- Um Mux 2:1 tem 2 entradas de dados, uma entrada de seleção e uma saída.




S	Y
0	D_0
1	D_1

4

Multiplexer


 
- Exercício:
 - Escrever a tabela de verdade do Mux 2:1, simplificá-la e representar uma implementação do circuito usando portas lógicas.



5

Multiplexer

  - O multiplexer pode também ser implementado usando portas *tristate*.
- Uma porta *tristate*, pode ser descrita de modo simplista como uma porta de admite um terceiro estado isto é ela pode ter à saída o estado lógico '0', '1' ou 'alta impedância'.




6

Funções Lógicas com Multiplexers

- O multiplexer pode ser usado para implementar funções lógicas, servindo como implementação direta de uma tabela de verdade:
 - As variáveis lógicas são usadas como entradas de seleção;
 - As entradas do multiplexer são as constantes '0' ou '1' que implementam a função pretendida.
- Por exemplo: Implementação de uma AND com mux.

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

PML - IAC - 2024

7

7

Funções Lógicas com Multiplexers

- Exercício:
 - Usar um multiplexer 8:1 para implementar a seguinte função:
 - $Y = A \cdot \bar{B} + \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C$
 - É possível implementar a função anterior usando um multiplexer 4:1?

PML - IAC - 2024

8

8

Índice

- Os Blocos Combinatórios Básicos.
 - Multiplexers
 - Descodificadores
 - Somadores
- Circuitos Sequenciais
 - Latch R-S e FlipFlops tipo D
 - Registos e Memórias
 - Máquinas e diagramas de estado

PML – IAC - 2024

9

9

Blocos Combinatórios Básicos

Descodificador

- Um descodificador é um circuito com N entradas e 2^N saídas.
- Em cada instante está ativa a saída correspondente ao número que está representado na entrada.
 - Só está ativa uma saída em cada instante;
- O descodificador é um circuito necessário por exemplo para aceder a memórias:
 - permite selecionar a célula a partir do seu endereço.


PML – IAC - 2024

10

10

Descodificador

 - Um descodificador de 2 entradas tem 4 saídas.



A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

$$Y_0 = \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} = m_0$$

$$Y_1 = \overline{A_1} \cdot A_0 = m_1$$


$$Y_2 = A_1 \cdot \overline{A_0} = m_2$$

$$Y_3 = A_1 \cdot A_0 = m_3$$

11

Descodificador

 
- A equação da saída Y_x corresponde ao mintermo x .



12

Descodificador

 - O descodificador pode ser visto como um “gerador de mintermos” e portanto usado como uma base para a implementação de equações lógicas escritas na forma de soma de produtos.
- Por exemplo o operador XNOR ($Y = AB + \bar{A}\bar{B}$) pode ser implementado usando um descodificador como:



PML – IAC - 2024

13

13

Índice

- Os Blocos Combinatórios Básicos.
 - Multiplexers
 - Descodificadores
 - Somadores
- Circuitos Sequenciais
 - Latch R-S e FlipFlops tipo D
 - Registos
 - Máquinas e diagramas de estado

PML – IAC - 2024


14

14

Somador Completo de um bit

- Quando fazemos uma adição em binário, de dois números: A mais B:

 
$$\begin{array}{r}
 1110 \\
 0010 \\
 +1111 \\
 \hline
 10001
 \end{array}$$



- Na coluna i temos que considerar os bits A_i , B_i , o $Carry In_i$ e calcular as saídas Y_i e $Carry Out_i$.

Somador Completo de um bit

 - Exercício:
 - Escreva a tabela de verdade do somador completo, considerando:
 - como entradas A , B e C_{in}
 - como saídas Y e C_{out}
 - Represente uma implementação possível do somador completo.



Exercício: Somador completo de 1 bit

A	B	C _{in}	Y	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Y

BCin

	00	01	11	10
A	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$Y = \bar{A}\bar{B}C_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + ABC_{in}$$

$$Y = A \oplus B \oplus C_{in}$$

C_{out}

BCin

	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

$$C_{out} = BC_{in} + AC_{in} + AB$$

PML - IAC - 2024


17

17

Somador Completo

- Somador de N bits:

 - Uma possível implementação de um somador de N bits é cascatear vários somadores



- Esta solução tem um tempo de atraso muito grande porque a soma do último bit depende do resultado do primeiro.
 - Os tempos de atraso de cada somador propagam-se.
 - Existem melhores implementações.

PML - IAC - 2024

18

18

Outros Circuitos Básicos


- Além dos Multiplexers, Descodificadores e Somadores são ainda blocos fundamentais:
 - Comparadores
 - Unidades aritméticas e lógicas
 - Realizam uma de várias operações possíveis.
 - A saída é escolhida com um multiplexer.
 - e *Shifters*

Índice

- Os Blocos Combinatórios Básicos.
 - *Multiplexers*
 - Descodificadores
 - Somadores
- Circuitos Sequenciais
 - Latch R-S e FlipFlops tipo D
 - Registos e Memórias
 - Máquinas e diagramas de estado

Circuitos Sequenciais

 - Circuitos sequenciais são aqueles em que a saída depende do valor atual e do valor passado das entradas.
- Mas, como pode um circuito manter informação sobre o valor passado das entradas?
- O circuito Bi-estável:




PML - IAC - 2024

21

21

A latch SR

 - O circuito bi-estável guarda um bit, mas não tem entrada que permita controlar o seu estado.
- Substituindo os NOT's por NOR's criamos duas entradas no circuito:
 - O SET e o RESET.



PML - IAC - 2024

22

22

Circuitos Sequenciais

A latch SR

- Comportamento quando $R=1$ e $S=0$

PML - IAC - 2024 23

23

Circuitos Sequenciais

A latch SR

- Comportamento quando $R=0$ e $S=1$

PML - IAC - 2024 24

24

Circuitos Sequenciais

A latch SR

- Comportamento quando $R=0$ e $S=0$
 - Mantem o estado anterior!

$R=0, S=0, Q=1$

$R=0, S=0, Q=0$

PML - IAC - 2024 25

25

Circuitos Sequenciais

A latch SR

- Comportamento quando $R=1$ e $S=1$

$R=1, S=1, Q=0, \bar{Q}=0$

X

$Q = \bar{Q}$


PML - IAC - 2024 26

26

A latch SR

- A latch SR permite guardar um bit de estado (Q)
- O valor armazenado pode ser controlado usando as entradas Set ou Reset
- **Tem um estado inválido. ($S=1$ e $R=1$)**
- Precisa de ser melhorada para evitar esse estado proibido.


SR Latch
Symbol

 


A latch D

- A latch D tem duas entradas D e CLK
 - D são os dados a escrever na latch
 - CLK determina QUANDO os dados são escritos
- Funcionamento:
 - Quando CLK está a 1 é transparente para D ($Q=D$)
 - Quando CLK está a 0 guarda o valor anterior (é opaco)
- Evita o estado inválido.

D Latch
Symbol

 

A latch D: implementação

 


CLK	D	\overline{D}	S	R	Q	\overline{Q}
0	X	\overline{X}	0	0	Q_{prev}	\overline{Q}_{prev}
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0


O Flip-Flop D

- O Flip-Flop D funciona como a Latch D exceto que a escrita ocorre apenas quando o relógio transita de 0 para 1.
- O flip-flop é ativo na transição (*edge-triggered*)
 - Há apenas um instante em que a escrita é efetuada.

D Latch Symbol

 

D Flip-Flop Symbols

 

Circuitos Sequenciais

O funcionamento do Flip-Flop D vs Latch D

CLK

PML - IAC - 2024 31

31

Circuitos Sequenciais

O Flip-Flop D

- Variantes do Flip-Flop D:
 - Com enable
 - controla quando são escritos dados
 - EN=0, não há escrita (mesmo que haja CLK).
 - Com reset
 - Reset = 1, faz Q = 0, independentemente de D.
 - Com Set
 - Set = 1, faz Q = 1, independentemente de D.

PML - IAC - 2024 32



32

Índice

- Os Blocos Combinatórios Básicos.
 - Multiplexers
 - Descodificadores
 - Somadores
- Circuitos Sequenciais
 - Latch R-S e FlipFlops tipo D
 - Registos e Memórias
 - Máquinas e diagramas de estado

Registos

  - Um Flip-Flop D, consegue armazenar um bit.
- Para armazenar N bits podemos agrupar N flip-flops D.
 - Chamamos a essa estrutura um registo de N bits.



Memórias

Memórias

- Armazenam de modo eficiente grandes quantidades de dados.
- Os três tipos mais comuns são:
 - DRAM: Dynamic Random Access Memory
 - SRAM: Static Random Access Memory
 - ROM: Read Only Memory
- As memórias RAM são **voláteis**.
- As memórias ROM são **não voláteis**.

PML – IAC - 2024 35

35

Memórias

Arrays de Memória


- A memória organiza-se como um *array* bidimensional de células de 1 bit.
- Com N bits de endereço e M bits de dados, a memória tem:
 - Número de Palavras (Depth): 2^N linhas
 - Número de bits de cada palavra (Width): M colunas
 - Tamanho: Depth x Width = $2^N \times M$

PML – IAC - 2024 36

36

Arrays de Memória

 - Espaço de endereçamento vs Endereçabilidade
- Espaço de endereçamento
 - Conjunto de endereços possíveis = 0 a $2^N - 1$
 - Dimensão do Espaço de endereçamento = número de palavras.
- Endereçabilidade
 - Número de bits em cada Endereço = M = tamanho da palavra.




PML - IAC - 2024

37

37

 Exemplo de um Array de memória

- Um *array* de memória com 2 bits de endereço e 3 bits de dados.
 - Número de Palavras (Depth): $2^2 = 4$
 - Tamanho da palavra: 3 bits
 - É um array de $2^2 \times 3$ bits.
- A palavra armazenada no endereço 01 é 110.



PML - IAC - 2024

38

38

Memória: Endereço e Espaço de Endereçamento

- **Endereço** (*address*) – um número (único) que identifica cada posição de memória. Os endereços são contados sequencialmente, começando em 0
- **Espaço de endereçamento** (*address space*) – a gama total de endereços que o CPU consegue referenciar (depende da dimensão do barramento de endereços).
 - Exemplo: um CPU com um barramento de endereços de 16 bits pode gerar endereços na gama: 0x0000 a 0xFFFF (i.e., 0 a $2^{16}-1$)
- **Seja uma memória com $2^k \times m$ bits**
 - O endereço é um identificador de localização com k bits.
 - O espaço de endereçamento é o conjunto de endereços entre 0 e 2^k-1 .
 - O conteúdo da memória são as palavras de m bits guardadas em cada endereço.

PML – IAC - 2024


39

39

Memórias

 Exemplo de um Array de memória

- Um array de memória com 10 bits de endereço e 32 bits de dados.
 - Número de Palavras (Número de Endereços): $2^{10} = 1024$
 - Tamanho da palavra: 32 bits
 - É um array de 1024×32 bits = $1k \times 32$.



PML – IAC - 2024

40

40


Array de memória

- Operações de leitura vs Operações de Escrita.

- Como distinguir?
 - WE = Write Enable

- Duas operações possíveis:

 - WE = 1 -> Escrita
 - O valor das linhas Data é guardado no endereço Address
- WE = 0 -> Leitura
 - O valor guardado no endereço Address é colocado nas linhas Data.




* Se o WE for *Active Low* funciona ao contrário

41


Ciclo Básico de Acesso à Memória

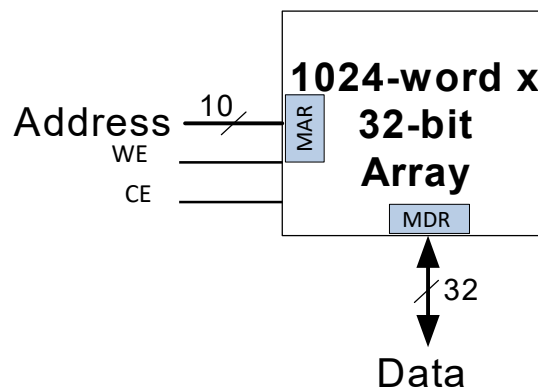- Como se processa o acesso para leitura ou escrita na memória?




42

Ciclo Básico de Acesso à Memória

 

- Para uma Leitura (LOAD) A CPU:

 - ativa o sinal de CE (seleciona a memória)
- Coloca o endereço a ler no barramento de endereços.
- Envia o sinal de Read (não escrita)
- Lê o conteúdo da memória no barramento de dados.




PML - IAC - 2024

43


43

Ciclo Básico de Acesso à Memória

 

- Para uma escrita (STORE) A CPU:

 - Ativa o sinal de CE (seleciona a memória)
- Coloca o endereço a ser escrito no barramento de endereços
- Coloca o valor a escrever no barramento de dados
- Ativa o sinal de Write




PML - IAC - 2024

44

44

Células de memória


- Uma célula de memória é a unidade básica capaz de armazenar um bit
 - A célula de memória tem pelo menos dois interfaces
 - Um para saber quando é endereçada
 - Um para receber/transmitir a informação
 - Como a memória está organizada em “palavras” o endereçamento é comum a todos os bits de cada palavra: **wordline**.
 - **wordline** funciona como um enable, i.e., seleciona a linha a ser acedida.
 - **Só pode haver uma wordline ativa de cada vez.**

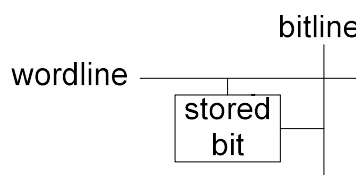

45

Funcionamento da Célula de memória

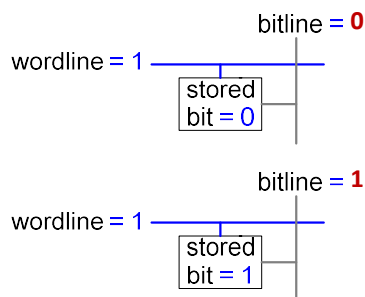- Quando a *wordline* está ativa o conteúdo da célula passa para a *bitline*.
- Quando a *wordline* está inativa a célula não interfere com a *bitline*.
 - Está em alta impedância ou *tristate*.




(a)

46

Organização da memória

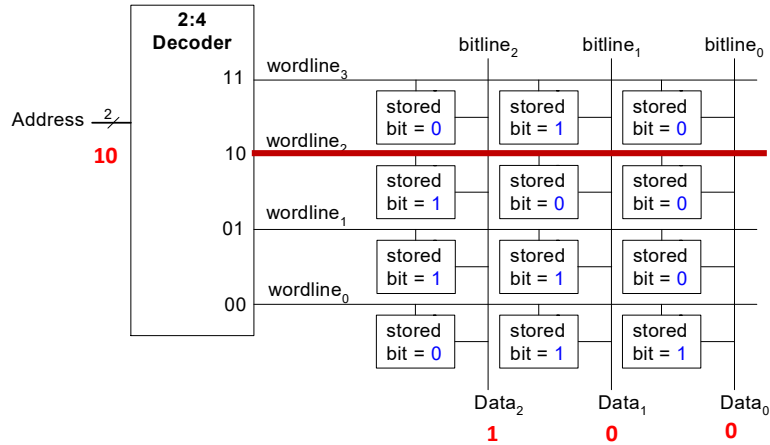- Um array de memória com dois bits de endereço e 3 bits de dados, pode esquematizar-se como:



47

(Nota Histórica) Um visionário: Robert Dennard

- Inventou a DRAM em 1966 na IBM
- Enfrentou o ceticismo dos colegas que não acreditavam que o processo funcionaria.
- Por volta de 1975 a DRAM estava em “todos” os computadores.




48

RAM estática vs Dinâmica

- SRAM: Static RAM

 
- O bit é guardado em dois inversores acoplados.
- O valor é mantido enquanto o circuito estiver alimentado, por isso se chama **estática**.
- Cada célula de memória precisa de um circuito complexo.



RAM estática vs Dinâmica

- DRAM: Dynamic RAM

 - O bit é guardado como uma carga num condensador.
- O condensador tem perdas de carga (ao fim de algum tempo é impossível distinguir um 0 de um 1);
- A leitura da memória é destrutiva.
- Chama-se **dinâmica** porque o valor precisa de ser re-escrito periodicamente e também sempre que é lido.




Tipos de Memórias

- **RAM: Random Access Memory**
 - Volátil: perde a informação quando é desligada.
 - Pode ser lida e escrita rapidamente.
 - Chama-se Random Access Memory, porque se pode aceder com igual facilidade a qualquer posição de memória, ao contrário das memórias de acesso sequencial como as cassetes de fita.

- **ROM: Read Only Memory**
 - Não volátil: mantém a informação mesmo quando é desligada.
 - O acesso para leitura é rápido.
 - Acesso para escrita é impossível ou lento.
 - Chama-se Read Only Memory, porque as primeiras memórias de facto eram programadas ainda em fábrica ou escritas por um processo destrutivo.
 - Atualmente isto já não é verdade com a tecnologia Flash Memory.

Memória ROM

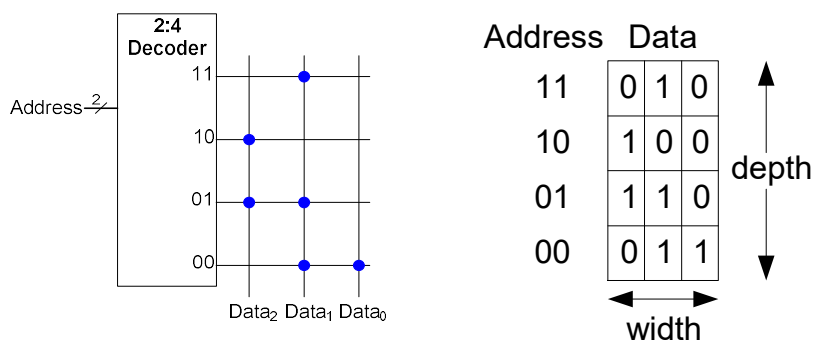- **Notação Pontual:**
 - O decodificador opera como um gerador de mintermos.
 - Cada coluna faz o OR dos mintermos selecionados assinalando-os com os pontos.




Implementações Lógicas com ROM

- As saídas $Data_2 \dots Data_0$ implementam as seguintes funções lógicas:

- $Data_2 = (A_1 \cdot \overline{A_0} + \overline{A_1} \cdot A_0) = A_1 \oplus A_0$

- $Data_1 = (A_1 A_0 + \overline{A_1} A_0 + \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}) = \overline{A_1} + A_0$

 - $Data_0 = \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}$



Address	Data		
11	0	1	0
10	1	0	0
01	1	1	0
00	0	1	1

width

depth

53


Implementações Lógicas com ROM

- Exercício:
- Implementar as funções lógicas seguintes usando um array de memória $2^2 \times 3$:

- $X = AB$

- $Y = A + B$

- $Z = \overline{A} \overline{B}$

 

54

(Nota Histórica) **Outro Visionário: Fujio Masuoka**

- Trabalhou na Toshiba em circuitos rápidos e memórias.
- De forma não autorizada conduziu um projeto à noite e aos fins de semana no final da década de 70.
- O processo de limpar a memória pareceu-lhe semelhante ao flash de uma máquina.
- A Toshiba demorou a comercializar.
- A Intel lançou a memória flash no mercado em 1988.
- Atualmente é um negócio de 25 mil milhões de dólares por ano.



Índice


- Os Blocos Combinatórios Básicos.
 - Multiplexers
 - Decodificadores
 - Somadores
- Circuitos Sequenciais
 - Latch R-S e FlipFlops tipo D
 - Registos e Memórias
 - Máquinas e diagramas de estado

Máquinas e Diagramas de Estado

- Uma máquina de estados é um circuito que:
 - Tem vários estados possíveis;
 - O estado atual é armazenado num registo (conjunto de flip-flops);
 - O estado muda na transição do relógio;
 - O sistema é sincronizado pelo relógio
- Regras de composição de circuitos sequenciais:
 - Cada elemento do circuito é um registo ou um circuito combinatório
 - Pelo menos um elemento do circuito é um registo
 - Todos os registos partilham o mesmo relógio
 - Todos os caminhos cíclicos têm de conter pelo menos um registo

Máquinas e Diagramas de Estado

 
- Um registo de estado:
 - Guarda o estado atual
 - Carrega o próximo estado na transição do relógio
- Lógica combinatória:
 - Calcula o próximo estado
 - Calcula as saídas




Máquinas e Diagramas de Estado

- Máquinas de estado síncronas (Máquinas de Moore):
 - A saída depende apenas do estado atual.
 - i.e., só há mudanças na saída quando há transições de estado.
- Máquinas de estado assíncronas (Máquinas de Mealy):
 - A saída depende do estado e das entradas.

Moore FSM

 

Mealy FSM

 

PML – IAC - 2024

59

59

Máquinas e Diagramas de Estado

- Procedimento de projeto de Máquinas de Estados (Moore)
 1. Identificar entradas e saídas.
 2. Desenhar o diagrama de estados e transições.
 3. Escrever a tabela de transição de estados.
 - Em função do estado atual e das entradas.
 4. Escrever a tabela das saídas (em função do estado).
 5. Escrever (e simplificar) as equações booleanas:
 - da lógica do próximo estado
 - da lógica de saída.
 6. Desenhar o esquema do circuito.


PML – IAC - 2024

60

60

 Exercício: Semáforo

- Implementar uma máquina de estados que controle as luzes de um semáforo.
 - Deve implementar a sequência Verde, Amarelo, Vermelho.




- Assume-se que os tempos de ativação de cada cor são iguais.
- Para já assume-se que não existe nenhuma intervenção dos utilizadores.

PML – IAC - 2024

61

61

Exercício: Semáforo

 


- 1º passo: Identificação de Entradas e Saídas
 - Entradas: Não tem. (não existe nenhuma intervenção dos utilizadores)
 - Saídas: G,Y, R (as cores do semáforo)
 - 1 = cor acesa
 - 0 = cor apagada

PML – IAC - 2024


62

62

Exercício: Semáforo

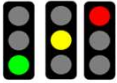

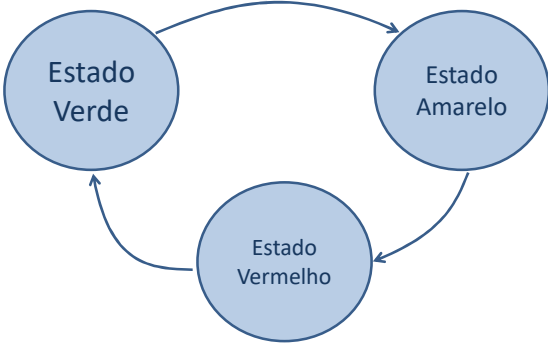
- 2º passo: Desenhar o Diagrama de Estados e transições:
 - O Sistema terá três estados: Verde, Amarelo e Vermelho
 - As transições entre estados são também indicadas.



PML – IAC - 2024 63


63

Exercício: Semáforo

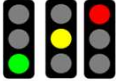

- 3º passo: Escrever a tabela de transições entre estados (em função do estado atual e das entradas):
 - Neste caso não há entrada!
- Primeira etapa é arranjar (escolher) a codificação de cada estado.
- Temos 3 estados -> precisamos de 2 bits para codificar cada estado.
 - Chamamos aos bits de estado S_1 e S_0


Estado	Codificação $S_1 S_0$
Estado Verde	0 0
Estado Amarelo	0 1
Estado Vermelho	1 0

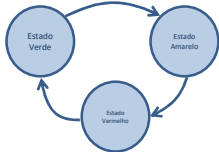

PML – IAC - 2024 64

64

Exercício: Semáforo

 

- 3º passo: Escrever a tabela de transições entre estados (em função do estado atual e das entradas):
 - Neste caso não há entrada!
- 2ª etapa é a tabela de transições
 - S_1^+ e S_0^+ representam o próximo valor de $S_1 S_0$

Estado	Codificação $S_1 S_0$
Estado Verde	0 0
Estado Amarelo	0 1
Estado Vermelho	1 0

Estado Atual $S_1 S_0$	Estado Seguinte $S_1^+ S_0^+$
0 0	0 1
0 1	1 0
1 0	0 0
1 1	X X




PML – IAC - 2024

65

65

Exercício: Semáforo

 

- 4º passo: Escrever a tabela das saídas (em função do estado).

Estado Atual $S_1 S_0$	Saídas		
	G	Y	R
0 0	1	0	0
0 1	0	1	0
1 0	0	0	1
1 1	X	X	X




PML – IAC - 2024

66

66

Exercício: Semáforo

 

- 5º passo: Escrever e simplificar as equações da lógica do estado seguinte e das saídas.

Estado Atual $S_1 S_0$	Estado Seguinte $S_1^+ S_0^+$
0 0	0 1
0 1	1 0
1 0	0 0
1 1	X X

$$S_1^+ = \bar{S}_1 S_0$$


$$S_0^+ = \bar{S}_1 \bar{S}_0$$

Estado Atual $S_1 S_0$	Saídas		
	G	Y	R
00	1	0	0
01	0	1	0
10	0	0	1
11	X	X	X

$$G = \bar{S}_1 \bar{S}_0$$

$$Y = \bar{S}_1 S_0$$

$$R = S_1 \bar{S}_0$$

 


PML - IAC - 2024



67

67

Exercício: Semáforo

 

 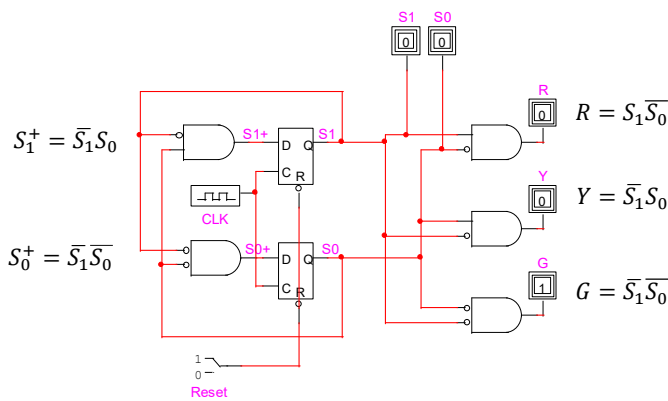- 6º passo: Desenhar o esquema do circuito.




PML - IAC - 2024

68

68

 Exercício: Semáforo (com entrada de peões)

- Implementar uma máquina de estados que controle as luzes de um semáforo.
 - Deve implementar a sequência Verde, Amarelo, Vermelho.



- Assume-se que os tempos de ativação de cada cor são iguais.
- Se o peão pressionar o botão o próximo estado é **Vermelho** independentemente do estado atual.

PML – IAC - 2024

69

69

Exercício: Semáforo (com entrada de peões)




- 1º passo: Identificação de Entradas e Saídas
 - Entradas: Peão (P)
 - Saídas: G,Y, R (as cores do semáforo)
 - 1 = cor acesa
 - 0 = cor apagada

PML – IAC - 2024


70

70

 Exercício: Semáforo (com entrada de peões)



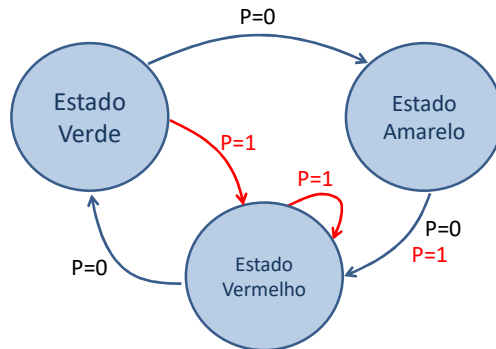- 2º passo: Desenhar o Diagrama de Estados e transições:
 - O Sistema terá três estados: Verde, Amarelo e Vermelho
 - As transições entre estados são também indicadas em função da entrada P.




PML – IAC - 2024

71


71

 Exercício: Semáforo (com entrada de peões)



- 3º passo: Escrever a tabela de transições entre estados (em função do estado atual e das entradas):
 - Neste caso há entrada, mas mantém-se os três estados.

Estado	Codificação S_1S_0
Estado Verde	00
Estado Amarelo	01
Estado Vermelho	10

 

PML – IAC - 2024

72

72


Exercício: Semáforo (com entrada de peões)



- 3º passo: Escrever a tabela de transições entre estados (em função do estado atual e das entradas):
 - Neste caso há entrada P.
- A tabela de transições agora depende do estado atual e da entrada P.

Estado	Codificação $S_1 S_0$
Estado Verde	00
Estado Amarelo	01
Estado Vermelho	10

Estado Atual $S_1 S_0$	Entrada P	Estado Seguinte $S_1^+ S_0^+$
00	0	01
00	1	10
01	0	10
01	1	10
10	0	00
10	1	10
11	0	XX
11	1	XX

 


PML – IAC - 2024

73


73

 Exercício: Semáforo (com entrada de peões)



- 4º passo: Escrever a tabela das saídas (em função do estado).
- Igual ao exemplo anterior:
 - A saída só depende do estado atual.

Estado Atual $S_1 S_0$	Saídas		
	G	Y	R
00	1	0	0
01	0	1	0
10	0	0	1
11	X	X	X

 


PML – IAC - 2024

74

74

 Exercício: Semáforo (com entrada de peões)



- 5º passo: Escrever e simplificar as equações da lógica do estado seguinte e das saídas.
- As equações das saídas G,Y e R mantêm-se.

Estado Atual $S_1 S_0$	Entrada P	Estado Seguinte $S_1^+ S_0^+$
00	0	01
00	1	10
01	0	10
01	1	10
10	0	00
10	1	10
11	0	XX
11	1	XX

$S_1 S_0$		S_1^+			
P		00	01	11	10
0	0	0	1	X	0
1	0	1	1	X	1

$S_1^+ = P + S_0$

$S_1 S_0$		S_0^+			
P		00	01	11	10
0	1	0	0	X	0
1	0	0	0	X	0


$S_0^+ = \bar{P} \bar{S}_1 \bar{S}_0$

PML - IAC - 2024



75

75

 Exercício: Semáforo (com entrada de peões)



 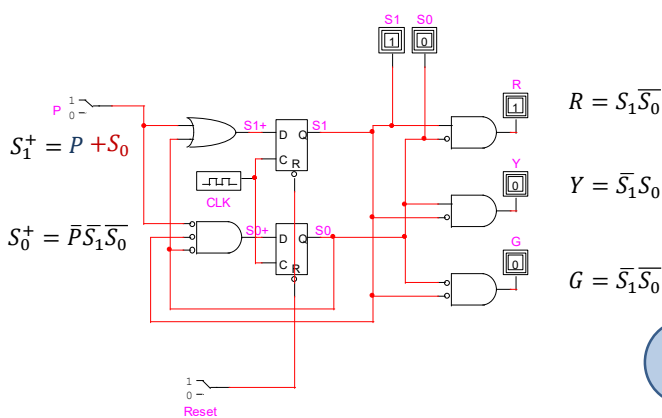- 6º passo: Desenhar o esquema do circuito.




PML - IAC - 2024

76

76

Exercício 2: Detetor de seqüências

 - Exercício:
- A Alice quer implementar um detetor de seqüências que recebe como entrada 0's e 1's e ativa a saída sempre que detetar a seqüência 01.
- 1º identificar entradas e saídas:
 - Entradas: o bit da seqüência
 - Saída: 1 se as entradas anteriores foram 01, 0 nos outros casos.
- 2º desenhar o diagrama de estados e transições



State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10


77

Exercício: Detetor de seqüências

- 3º escrever a tabela de transições de estados:

Current State		Inputs	Next State	
S_1	S_0		S'_1	S'_0
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0

State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10

 


78

Exercício: Detetor de seqüências

- 4º escrever a tabela das saídas em função do estado:

Current State		Output
S_1	S_0	Y
0	0	
0	1	
1	0	

 

79

Exercício: Detetor de seqüências

- 5º escrever as equações booleanas da lógica de saída e da lógica do próximo estado:

- $S_0' = \dots$
- $S_1' = \dots$
- $Y = \dots$

Current State		Inputs A	Next State	
S_1	S_0		S_1'	S_0'
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0

$S_1 S_0$		S_1'			
		00	01	11	10
0	0	0	0	X	0
1	0	1	X	0	0

$S_1' = AS_0$


$S_1 S_0$		S_0'			
		00	01	11	10
0	0	1	1	X	1
1	0	0	0	X	0

$S_0' = \bar{A}$

80

 Exercício: Detetor de seqüências

- 5º escrever as equações booleanas da lógica de saída e da lógica do próximo estado:
 - $S_1' = AS_0$
 - $S_0' = \bar{A}$
 - $Y = S_1$
- 6º desenhar o circuito



81

Máquinas e Diagramas de Estado

- Exercício:
- Projetar uma máquina de estados que implemente um contador módulo 4.
- A seqüência de contagem é 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, ...
- Esta máquina de estados tem duas particularidades:
 - A saída atual é igual ao estado atual
 - O próximo estado apenas depende do estado atual

82